
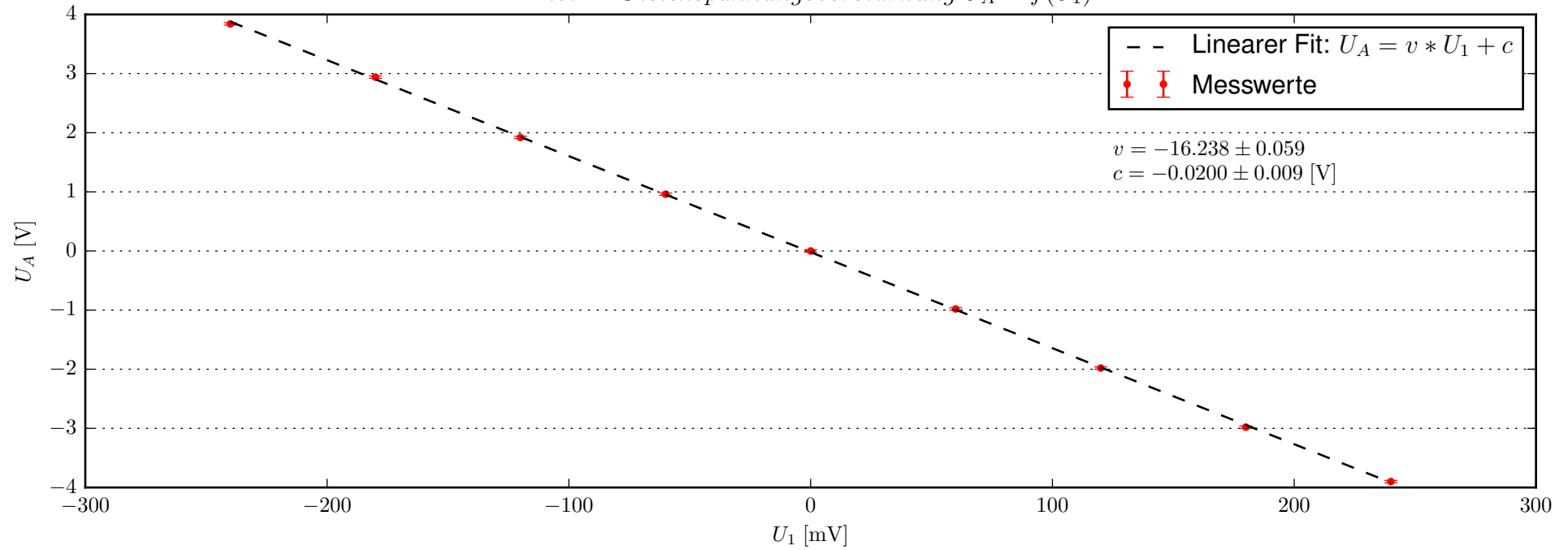



Plot 1 : Gleichspannungsverstärkung $U_A = f(U_1)$

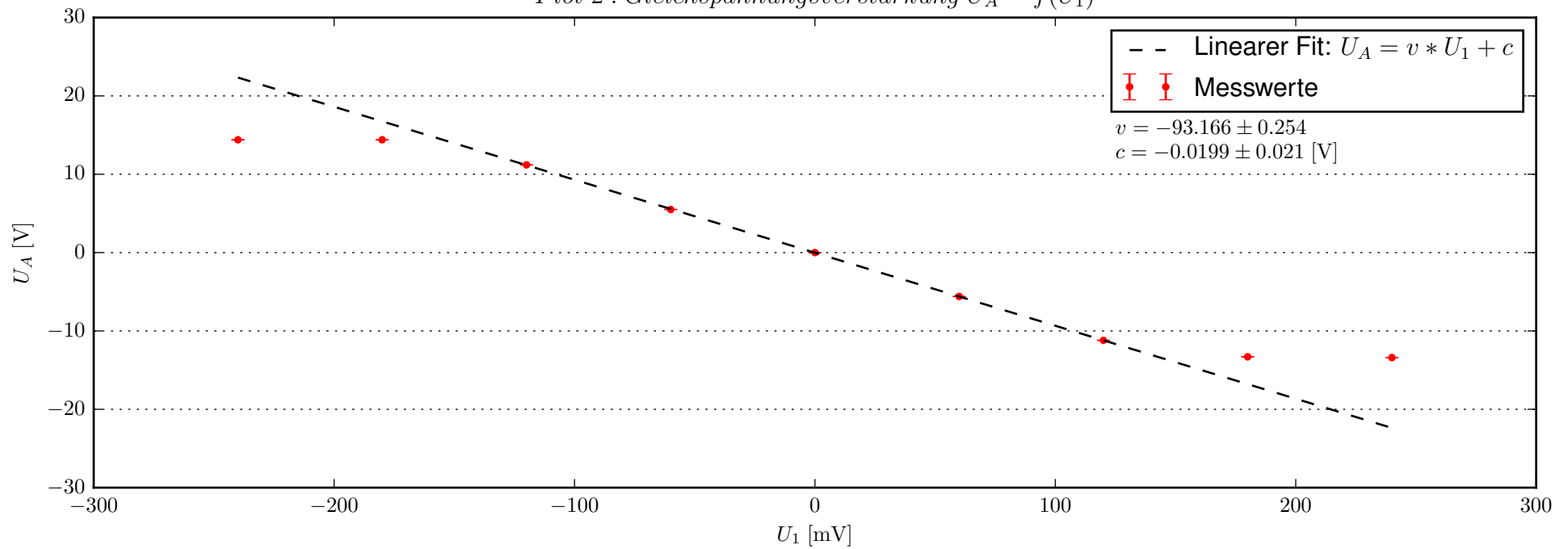


Plot 2 : Gleichspannungsverstärkung $U_A = f(U_1)$



Plot 3 : Wechselspannungsverstärkung $U_A = f(U_1)$

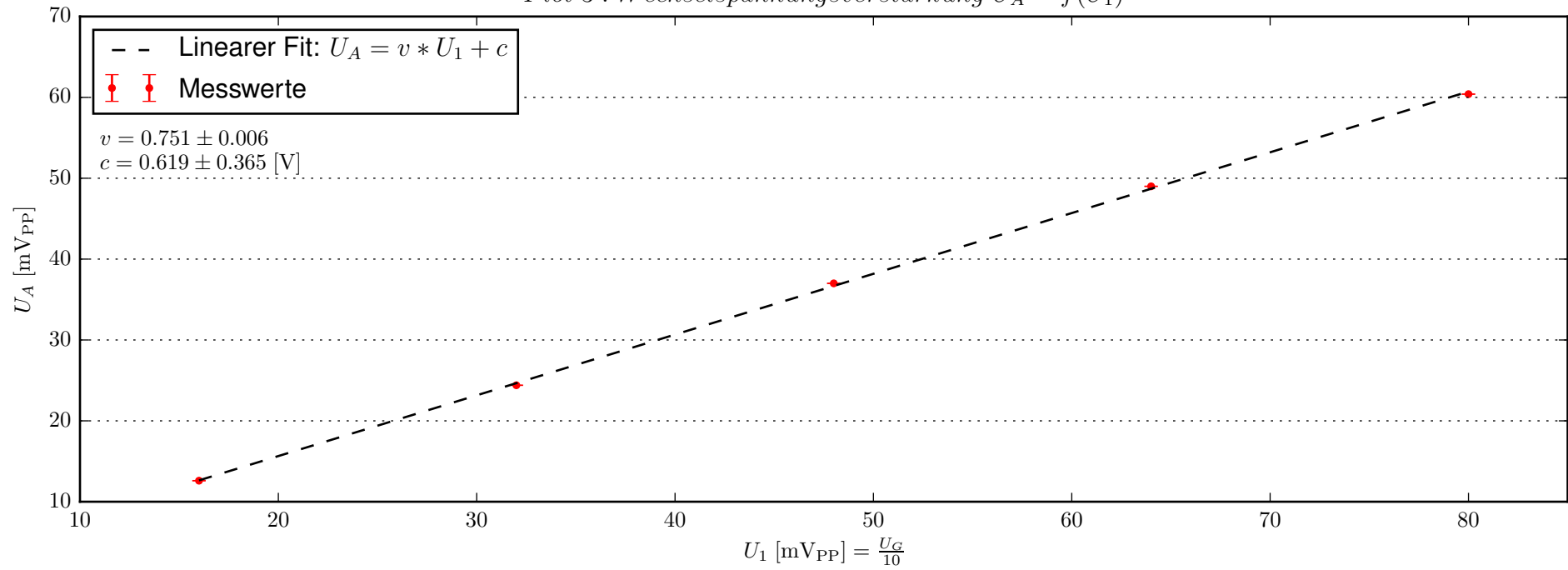

Plot 4 : Wechselspannungsverstärkung $U_A = f(U_1)$

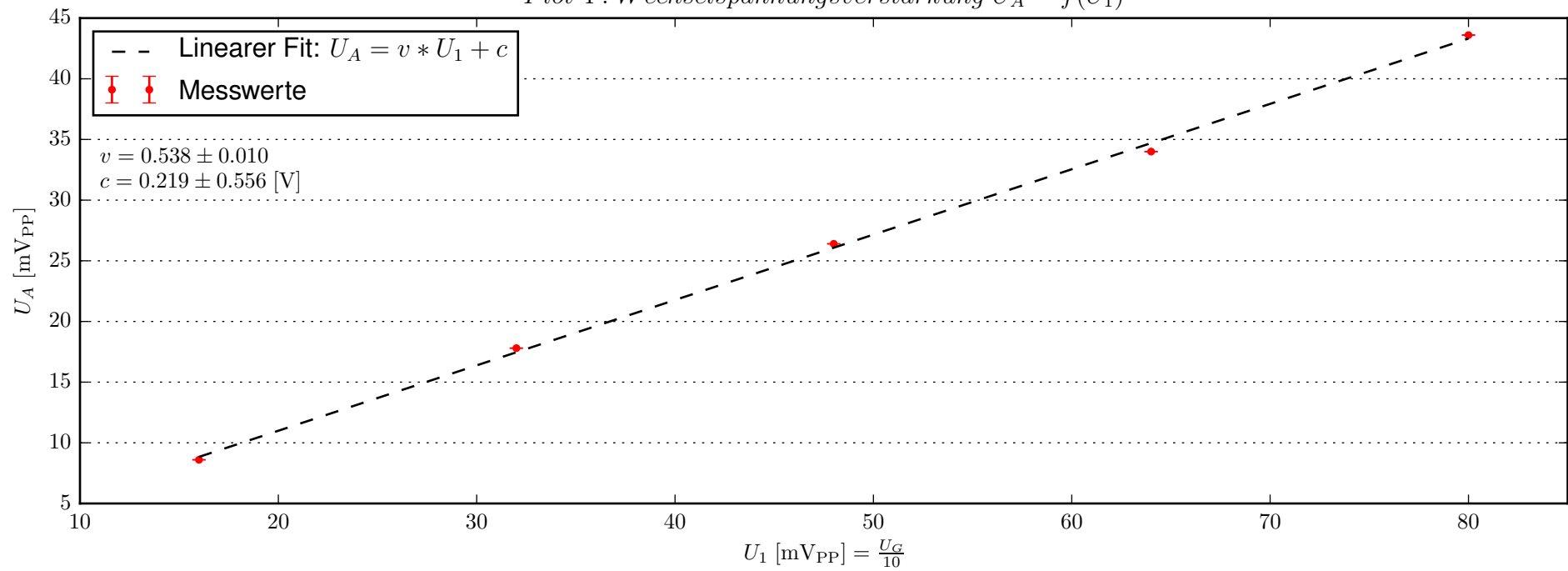

Plot 5 : Frequenzgang verschiedener Gegenkopplungen

